

تمرین شبیه‌سازی نهایی درس مدارهای منطقی

با استفاده از مطالب تدریس شده در درس مدارهای منطقی، مداری طراحی و در نرم‌افزاری مثل مالتی‌سیم پیاده‌سازی کنید که بتواند مثل تابلو روان یک حرف فارسی یا انگلیسی یا ارقام و شکلهایی مثل مربع، دایره و ... را که در موقع ارائه خواسته خواهد شد، روی لامپها به صورت متحرک نشان دهد. پس مدار بایستی این امکان را داشته باشد که در آن حرف یا رقم یا شکل مورد نظر را در ابتدا مشخص کنیم و سپس آن را به صورت متحرک با لامپهای روشن نشان دهد. همچنین باید امکان این را داشته باشد که حرکت لامپهای روشن به سمت چپ یا راست قابل تنظیم باشد.

توجه کنید که هر کس جداگانه بایستی راهکار خود را طراحی و پیاده‌سازی کند و عکسهای مدار را به همراه توضیحاتی مختصر از نحوه کار، در یک فایل وورد کپی کرده و آن را به همراه فایل نرم‌افزاری پروژه و ویدئوی ارائه ۵ دقیقه‌ای در فولدری فشرده قرار داده و تا زمان مقرر ارسال کند. زمان ارائه، چند روز بعد از امتحان یا کوییز پایانترم خواهد بود و افراد ارائه‌دهنده و ترتیب آنها، پس از بررسی فایل‌های ارسال شده، اعلام خواهد شد که از میان افرادی خواهند بود که در مهلت مقرر فایل برنامه را در همین سیستم فرستاده باشند و ۵۰ درصد نمره کوییزها را کسب کرده باشند. لازم است دانشجویی که ارائه می‌دهد، قبلاً تمرین کرده باشد و در زمان ارائه، همان پروژه را که در سیستم فرستاده بود، در نرم‌افزار آماده ارائه داشته باشد تا در مدت حدود ۵ دقیقه آن را اجرا کرده و توضیح داده و به سوالات جواب دهد. همچنین، در صورت مشاهده موارد تقلب، مسئولیت عواقب آن با همه افرادی خواهد بود که شرایط آن را فراهم کرده‌اند.