

کوییز دهم - سه شنبه ۲ تیر

- (توجه: صرف نوشتن جواب بدون مشخص کردن دلیل و مراحل، نمره کمی خواهد داشت)
- (در صورت مشاهده تقلب، نمره 0 هم برای کمک کننده و هم کمک گیرنده لحاظ خواهد شد.)
- (میتوانید در بله به شماره ۰۹۰۲۴۵۴۷۵۰۹ بفرستید. هر ۱ دقیقه تاخیر ارسال، باعث کسر ۱۰ درصد نمره خواهد شد.)

برای مدار زیر

الف) معادلات حالت و خروجی را نوشته و تا جای ممکن ساده کنید.

ب) جدول حالت را نوشته و دیاگرام حالت را برای آن رسم کنید.

