

کوییز چهارم - سه شنبه ۲۲ اردیبهشت

(توجه: صرف نوشتن جواب بدون مشخص کردن دلیل و مراحل، نمره کمی خواهد داشت)
(در صورت مشاهده تقلب، نمره 0 هم برای کمک کننده و هم کمک گیرنده لحاظ خواهد شد.)
(میتوانید در بله به شماره ۰۹۰۲۴۵۴۷۵۰۹ بفرستید. هر ۱ دقیقه تاخیر ارسال، باعث کسر ۱۰ درصد نمره خواهد شد.)

با استفاده از مالتی پلکسره‌های 4 به ۱ و گیت‌های مناسب دیگر، یک تمام جمع کننده (Full Adder) بسازید.

لازم است مراحل و چگونگی به دست آوردن هر قسمت از نتایج را نشان دهید.

توجه کنید اتصالات و اسم پایه‌ها را دقیقاً مشخص کرده باشید.