

کوییز پنجم - سه شنبه ۱۲ خرداد

(توجه: صرف نوشتن جواب بدون مشخص کردن دلیل و مراحل، نمره کمی خواهد داشت)

(در صورت مشاهده تقلب، نمره 0 هم برای کمک کننده و هم کمک گیرنده لحاظ خواهد شد.)

(میتوانید در بله به شماره ۰۹۰۲۴۵۴۷۵۰۹ بفرستید. هر ۱ دقیقه تاخیر ارسال، باعث کسر ۱۰ درصد نمره خواهد شد.)

۱- با نوشتن توضیح و رسم شکل، با استفاده از تنها یک دیکدر مناسب و گیتها، یک مقایسه کننده برای دو داده تک بیتی a و b بسازید به گونه ای که اگر دو داده برابر بودند، خروجی E مدار فعال شود، اگر a بزرگتر بود، خروجی G و اگر a کوچکتر بود، خروجی L فعال شود.

۲- با نوشتن توضیح و رسم شکل، با استفاده از مدارهای مشابه بالا و گیتهای مناسب، مقایسه کننده ای برای دو داده دوبیتی بسازید.