

کوییز ششم-چهارشنبه ۱۳ خرداد

(توجه: صرف نوشتن جواب بدون مشخص کردن دلیل و مراحل، نمره کمی خواهد داشت)

(در صورت مشاهده تقلب، نمره 0 هم برای کمک کننده و هم کمک گیرنده لحاظ خواهد شد.)

(میتوانید در بله به شماره ۰۹۰۲۴۵۴۷۵۰۹ بفرستید. هر ۱ دقیقه تاخیر ارسال، باعث کسر ۱۰ درصد نمره خواهد شد.)

الف) معادلات حالت و خروجی را برای مدار زیر بنویسید. ب) سپس جدول حالت را نوشته و ج) دیاگرام حالت را برای آن رسم کنید. لازم است جداگانه مشخص کنید جواب قسمت الف، ب و ج کدام است.

