

کوییز هفتم - سه شنبه ۲۶ خرداد

- (توجه: صرف نوشتن جواب بدون مشخص کردن دلیل و مراحل، نمره کمی خواهد داشت)
- (در صورت مشاهده تقلب، نمره 0 هم برای کمک کننده و هم کمک گیرنده لحاظ خواهد شد.)
- (میتوانید در بله به شماره ۰۹۰۲۴۵۴۷۵۰۹ بفرستید. هر ۱ دقیقه تاخیر ارسال، باعث کسر ۱۰ درصد نمره خواهد شد.)

سوال: تابعی به صورت $F=10011001$ می باشد.

الف) جدول درستی آن را بکشید.

- ب) تابع را به صورت جمع مینترمهای متشکل از متغیرها نوشته و مدار گیتی مربوط به آن را با استفاده از فقط گیت های NAND رسم کنید. (توجه کنید که فقط خود سیگنالهای ورودی را داریم و مکملشان را نداریم.)
- ج) تابع را به صورت ضرب ماکسترمهای متشکل از متغیرها نوشته و مدار گیتی مربوط به آن را با استفاده از فقط گیت های NOR رسم کنید. (توجه کنید که فقط خود سیگنالهای ورودی را داریم و مکملشان را نداریم.)